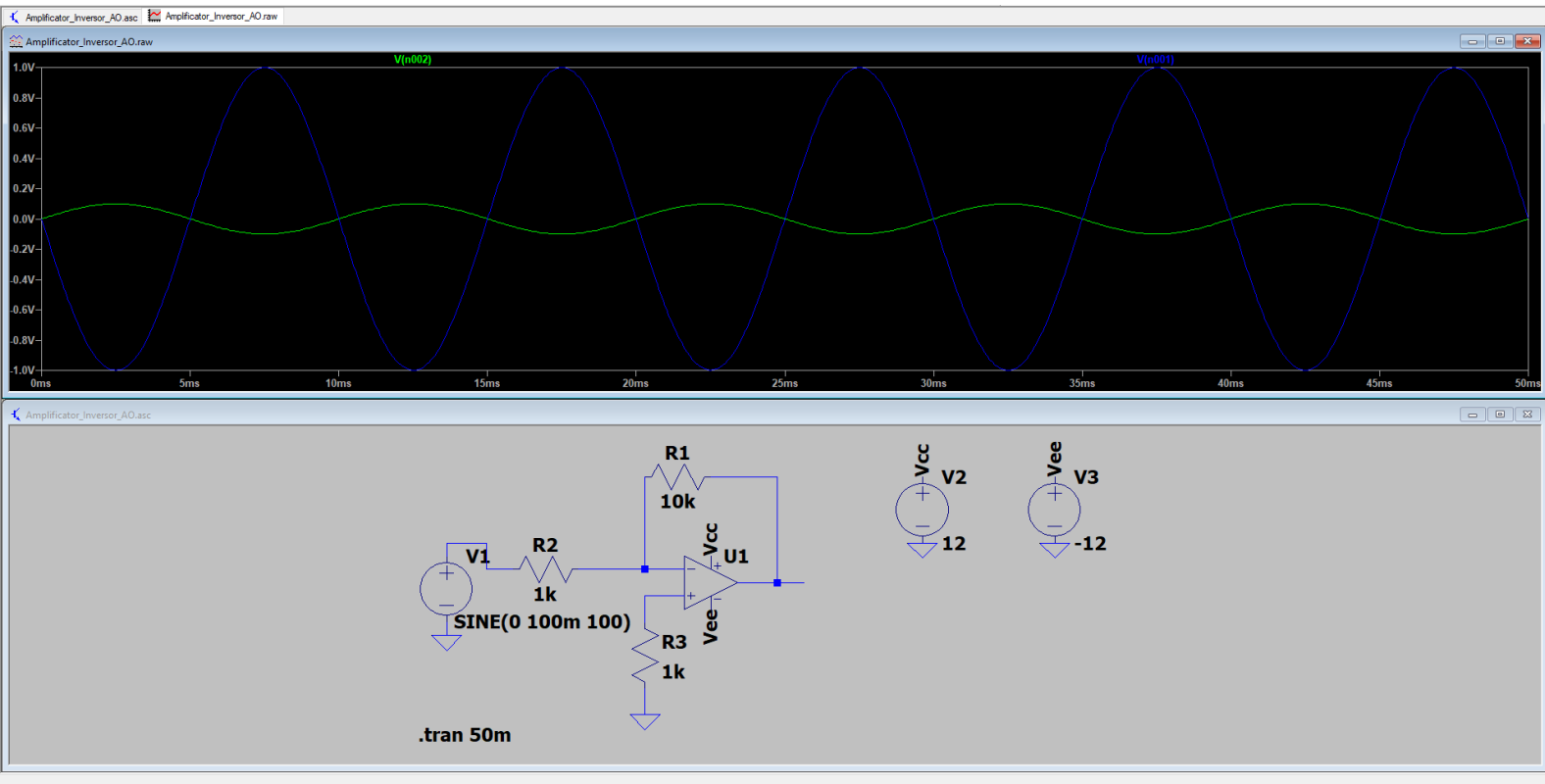


Tema R4- Deea

Amplificator inversor cu AO




$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_g} V_{in}$$

$$R_g = 1K\Omega \quad R_f = 10k\Omega$$

$$V_{in} = 100mV$$

$$\Rightarrow V_{out} = -10 * 100mV = -1V \rightarrow \text{e cu minus pentru ca e in defazaj (sper ca zic bine)}$$

Amplificator neinversor cu AO

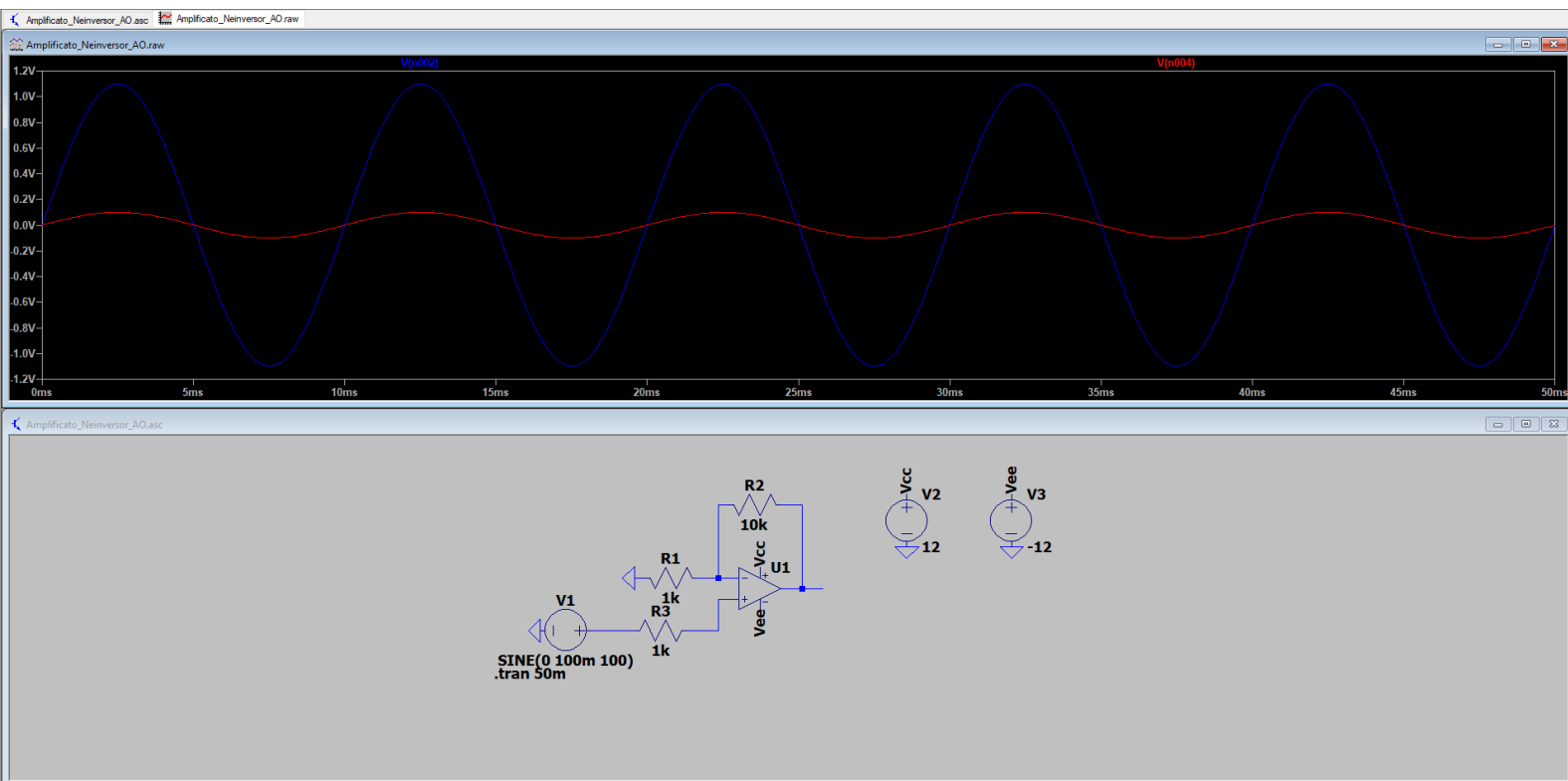

Folosim formula:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) V_{in}$$


$$R_g = 1K\Omega \quad R_f = 10k\Omega$$

$$V_{in} = 100mV$$

$$\Rightarrow V_{out} = 11 * 100mV = 1100mV = 1.1V$$

Amplificator diferential cu AO

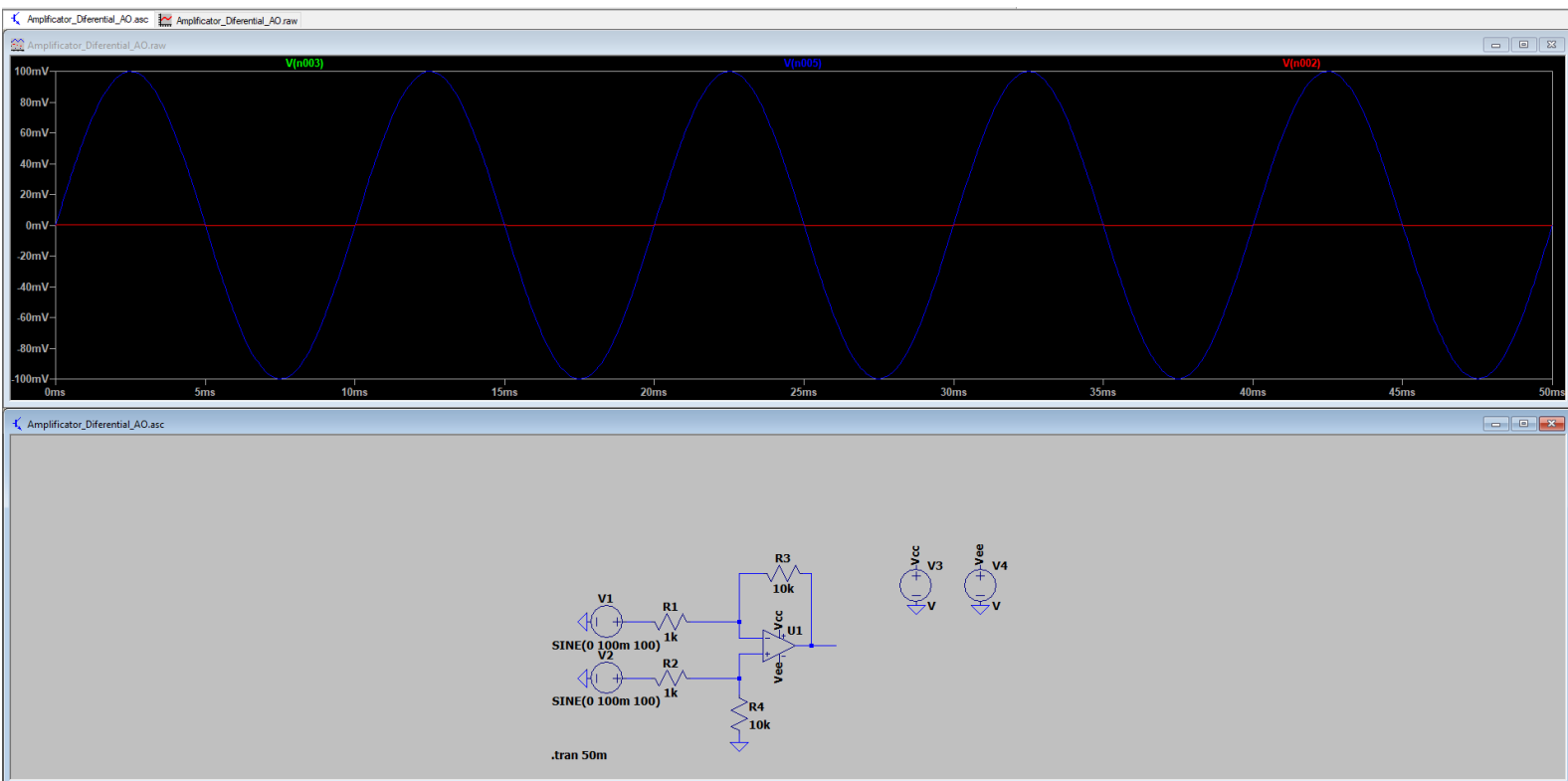Caz 1 (ambele tensiuni de intrare sunt egale)



Formula pentru conditia de amplificare diferentiala:

$$\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_3}{R_1} \quad (\text{sunt putin inversati indicia pentru ca i-am pus altfel in schema})$$

Formula asta duce la $\frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_2}$ (ceea ce e adevarat pentru rezistentele folosite)

Formula pentru tensiunea de iesire:

$$V_{out} = -\frac{R_3}{R_1} V_{i1} + \frac{R_2}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) V_{i2}$$


$$V_{i1} = 100mV$$

$$V_{i2} = 100mV$$

$$R_1 = 1K\Omega \quad R_3 = 10k\Omega \quad R_2 = 1K\Omega \quad R_4 = 10k\Omega$$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{R_3}{R_1} (V_{i1} - V_{i2}) = -10 * (100mV - 100mV) = -10 * 0 = 0$$

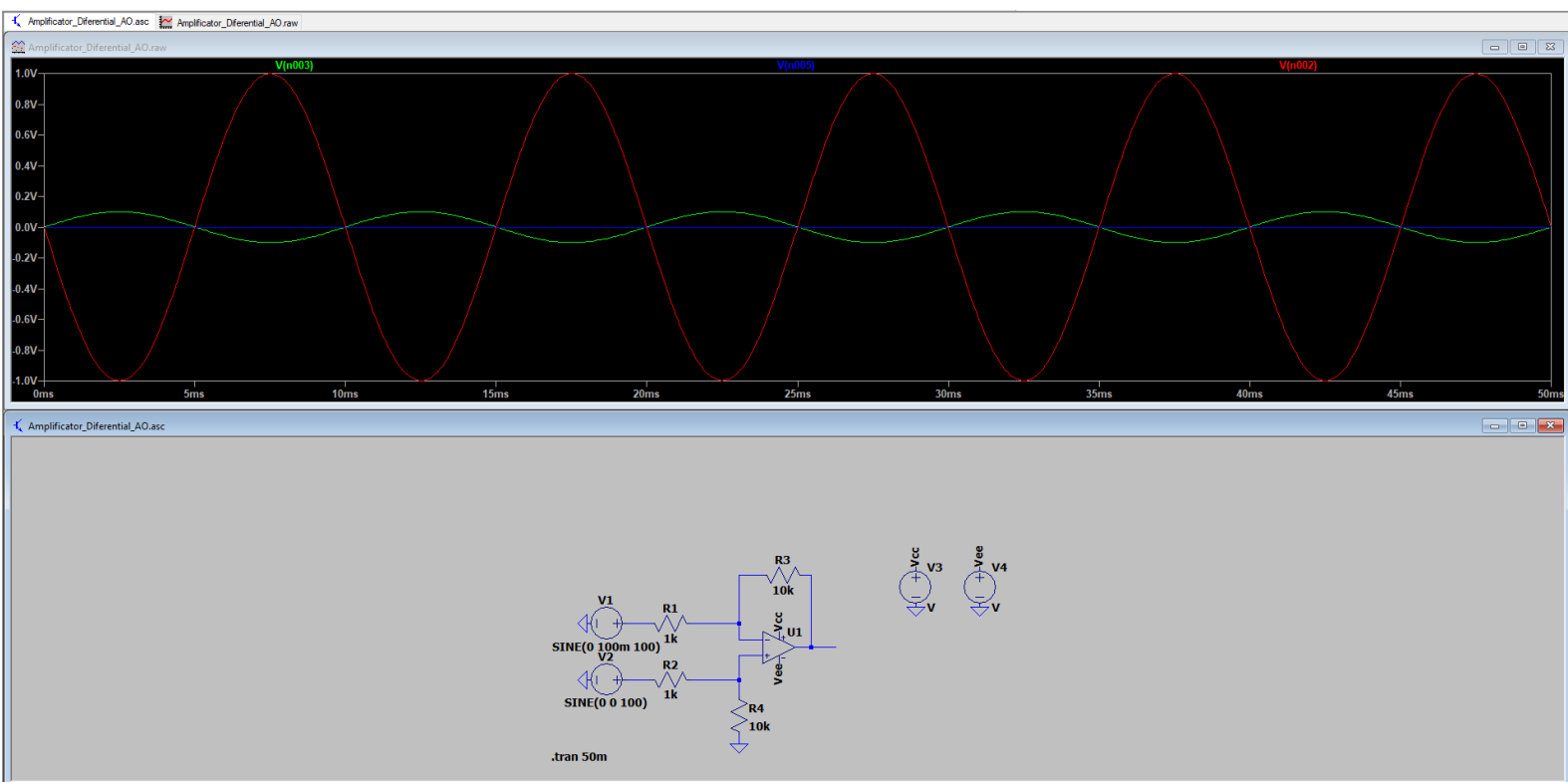Caz 2 (una din tensiunile de intrare este nula)



$$V_{out} = -\frac{R_3}{R_1} V_{i_1} + \frac{R_2}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) V_{i_2}$$


$$V_{i_1} = 100mV$$

$$V_{i_2} = 0$$

$$R_1 = 1K\Omega \quad R_3 = 10k\Omega \quad R_2 = 1K\Omega \quad R_4 = 10k\Omega$$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{R_3}{R_1} (V_{i_1} - V_{i_2}) = -10 * (100mV - 0) = -10 * 100mV = -1V$$

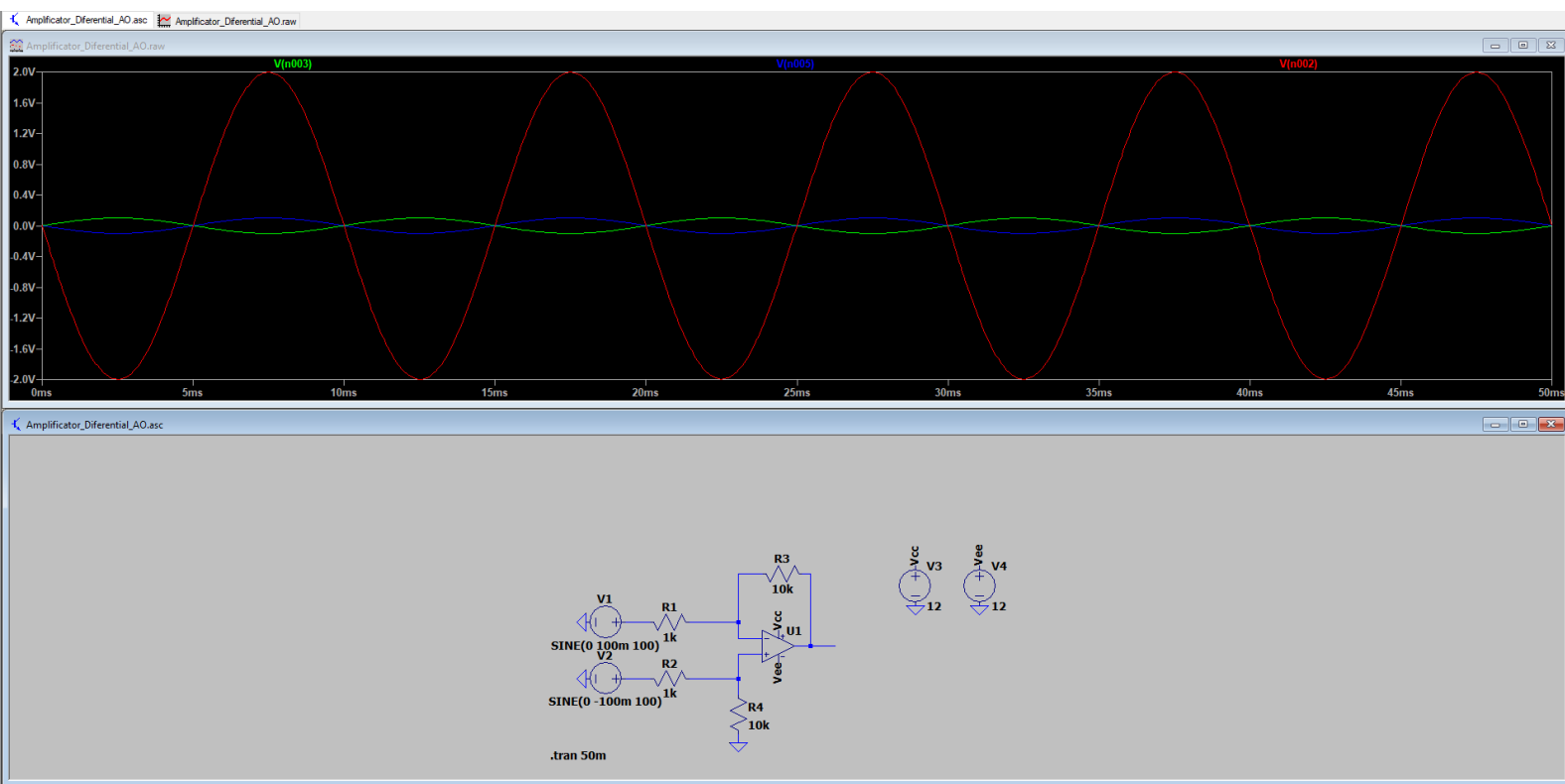Caz 3 (prima sursa da 100mV si a doua -100mV)



$$V_{out} = -\frac{R_3}{R_1} V_{i_1} + \frac{R_2}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) V_{i_2}$$

$$V_{i_1} = 100mV$$

$$V_{i_2} = -100mV$$

$$R_1 = 1K\Omega \quad R_3 = 10k\Omega \quad R_2 = 1K\Omega \quad R_4 = 10k\Omega$$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{R_3}{R_1} (V_{i_1} - V_{i_2}) = -10 * (100mV - (-100mV)) = -10 * 200mV = -2V$$

Tensiunea de iesire se dubleaza fata de cazul anterior